

情報科学概論 A 2017/06/23 第 10 回目 コンピュータの回路 - 加算器の仕組み

二進法の加算の復習

真理值表

21-11-21					
A	В	答え			
		桁上がり	加算結果		

全加算器

全加算器の真理値表

入力			出力	
X	A	В	С	S